

# ELECENG 2FL3 ASSIGNMENT 5

Raeed Hassan  
McMaster University

---

## Analytical Problem

- a) The reflection coefficient  $\Gamma$  at the load is equal to  $0.0112 - 0.1051j$ .

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \\ Z_L &= R_s + j\omega L_s + \frac{1}{j\omega C_s} \\ &= 50 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 10^9 \cdot 1.0 \cdot 10^{-9} + \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 10^9 \cdot 1.8 \cdot 10^{-12}} \\ &= 50 - 10.6236j \\ \Gamma &= \frac{(50 - 10.6236j) - 50}{(50 - 10.6236j) + 50} \\ &= \frac{-10.6236j}{100 - 10.6236j} \\ \Gamma &= 0.0112 - 0.1051j\end{aligned}$$

- b) The SWR in the line is equal to 1.2362.

$$\begin{aligned}SWR &= \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \\ &= \frac{1 + |0.0112 - 0.1051j|}{1 - |0.0112 - 0.1051j|} \\ &= 1.2362\end{aligned}$$

- c) The input impedance  $Z_{in}$  is equal to  $40.4543 + 0.4404j$ .

$$\begin{aligned}Z_{in} &= Z_0 \cdot \left[ \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)} \right] \\ &= 50 \cdot \left[ \frac{(50 - 10.6236j) + j50 \tan(\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 10^9}{299792458} \cdot 0.2136)}{50 + j(50 - 10.6236j) \tan(\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 10^9}{299792458} \cdot 0.2136)} \right] \\ &= 40.4543 + 0.4404j\end{aligned}$$